

OBLICZENIE PRĄDU - I POMIAR

$$V_1 = 0.215 E_1 + 0.475 E_2$$

$$V_2 = -0.094 E_1 + 0.263 E_2$$

$$V_4 = -0.119 E_1 + 0.261 E_2$$

$$V_1 = 0.215 \cdot 7 + 0.475 \cdot 10 = 6.255 V$$

$$V_2 = -0.094 \cdot 7 + 0.263 \cdot 10 = 1.972 V$$

$$V_4 = -0.119 \cdot 7 + 0.261 \cdot 10 = 1.777 V$$

$$I_2 = \frac{V_4 + E_1 - V_1}{R_1} = \frac{1.777 + 7 - 6.255}{220} = \frac{2.522}{220} = 0.01146 = 11.46 mA$$

$$I_5 = \frac{V_2 - V_4}{R_4} = \frac{1.972 - 1.777}{10} = 0.0195 = 19.5 mA$$

OBLICZENIE PRĄDU - II POMIAR

$$V_1 = 0.215 \cdot 5 + 0.475 \cdot 10 = 5.825 V$$

$$V_2 = -0.094 \cdot 5 + 0.263 \cdot 10 = 2.16 V$$

$$V_4 = -0.119 \cdot 5 + 0.261 \cdot 10 = 2.015 V$$

$$I_2 = \frac{2.015 + 5 - 5.825}{220} = \frac{1.19}{220} = 5.41 mA$$

$$I_5 = \frac{2.16 - 2.015}{10} = \frac{0.145}{10} = 14.5 mA$$