

$$I_1 = \frac{E_2 - V_1}{R_2}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1)$$

$$I_2 = \frac{V_4 - E_1 - V_1}{R_1}$$

$$I_3 = I_4 + I_5 \quad (2)$$

$$I_3 = \frac{V_1 - V_2}{R_3}$$

$$I_5 = I_2 + I_6 \quad (3)$$

$$I_4 = \frac{V_2 - V_3}{R_5} = \frac{V_2}{R_5}$$

$$I_1 = I_4 + I_6 \quad (4)$$

$$I_5 = \frac{V_2 - V_4}{R_4}$$

$$I_6 = \frac{V_4 - V_3}{R_6} = \frac{V_4}{R_6}$$

2 równania 1.

$$\frac{E_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_4 + E_1 - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_3} \quad / \cdot R_1 R_3$$

$$R_3 E_2 - R_3 V_1 + R_3 V_4 + R_3 E_1 - R_3 V_1 = R_1 V_1 - R_1 V_2$$

$$150 E_2 - 150 V_1 + 150 V_4 + 150 E_1 - 150 V_1 = 220 V_1 - 220 V_2$$

$$-520 V_1 + 220 V_2 + 150 V_4 = -150 E_1 - 150 E_2$$

2 równania 3

$$\frac{V_2 - V_4}{R_4} = \frac{V_4 + E_1 - V_1}{R_1} + \frac{V_4}{R_1} \quad / \cdot R_1 R_4$$

$$R_1 V_2 - R_1 V_4 = R_4 V_4 + R_4 E_1 - R_4 V_1 + R_4 V_4$$

$$220 V_2 - 220 V_4 = 10 V_4 + 10 E_1 - 10 V_1 + 10 V_4$$

$$10 V_1 + 220 V_2 - 240 V_4 = +10 E_1$$