

$$\begin{cases} 530V_1 - 390V_4 = 160E_1 + 150E_2 & / \cdot 851 \\ 3670V_1 + 80740V_2 - 88080V_4 = +3670E_1 & / : 367 \\ 8510V_1 - 15480V_4 = +3670E_1 & / \cdot (53) \end{cases}$$

~~530V1~~

$$\begin{cases} 451030V_1 - 331890V_4 = \overset{136160}{\cancel{331890}}E_1 + 127650E_2 \\ 10V_1 + 220V_2 - 240V_4 = +10E_1 \\ -451030V_1 + 820440V_4 = -194510E_1 \end{cases} +$$

$$\begin{aligned} 488550V_4 &= \cancel{343650}E_1 + 127650E_2 \\ &\quad -58350 \\ 488550V_4 &= \cancel{343650}E_1 + 127650E_2 \end{aligned}$$

$$V_4 = -0,119E_1 + 0,261E_2$$

podstawiamy V_4 do równania (A)

$$530V_1 - 390V_4 = 160E_1 + 150E_2$$

$$530V_1 + 46E_1 - 102E_2 = 160E_1 + 150E_2$$

$$530V_1 = 114E_1 + 252E_2$$

$$V_1 = 0,215E_1 + 0,475E_2$$

podstawiamy V_1 i V_4 do równanie (B)

$$10V_1 + 220V_2 - 240V_4 = 10E_1$$

$$2,15E_1 + 4,75E_2 + 220V_2 + 28,56E_1 - 62,64E_2 = 10E_1$$

$$220V_2 = -20,71E_1 + 57,89E_2 \quad / : 220$$

$$V_2 = -0,094E_1 + 0,263E_2$$